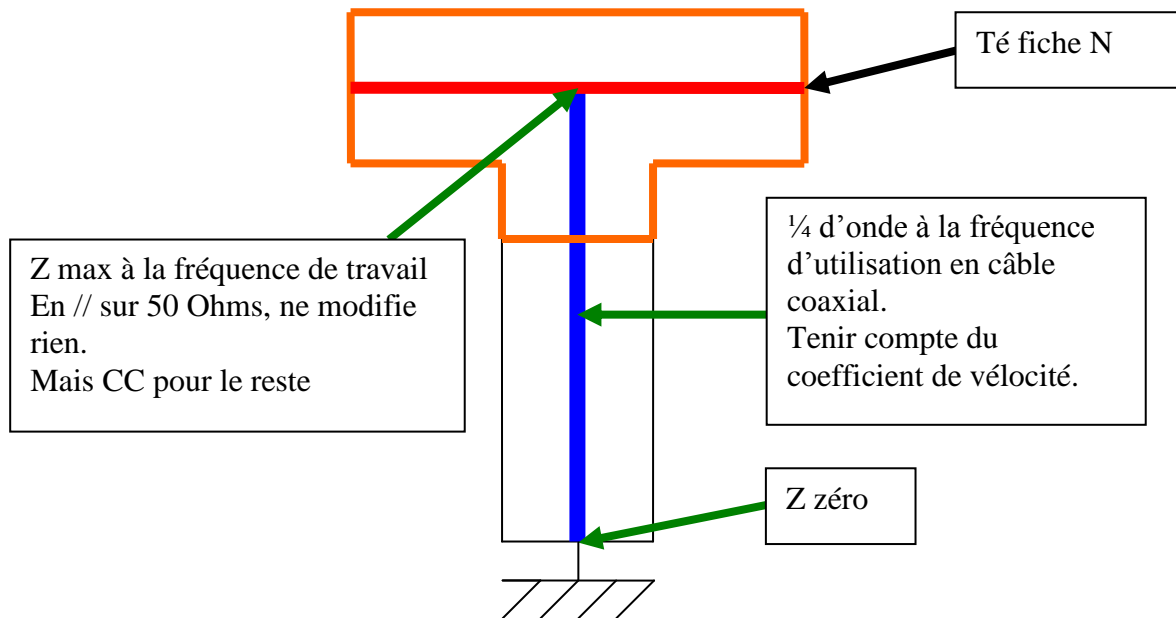


Principe du $\frac{1}{4}$ d'onde anti statique F6CXO

Dispositif intéressant pour protéger l'entrée des récepteurs par mise à la masse en continu, mais impédance élevée à la fréquence calculée.



Quart d'onde taillé pour 1265 MHz balise TV du Prat d'Albis (09)

